

# MaBeee 専用リレースイッチの作り方

## 部品

- ① 単 3 電池 4 本用意電池ボックス  
スイッチ付き



- ② 3V リレー (Y14H-1C-3DS を使用)



- ④ ユニバーサル基板



25mmX14mm にカット


- ③ 3.5mm モノラル  
オスジャックケーブル



電池 2 本用に作り変える。



ユニバーサル基板にリレーを  
取り付けて配線する。

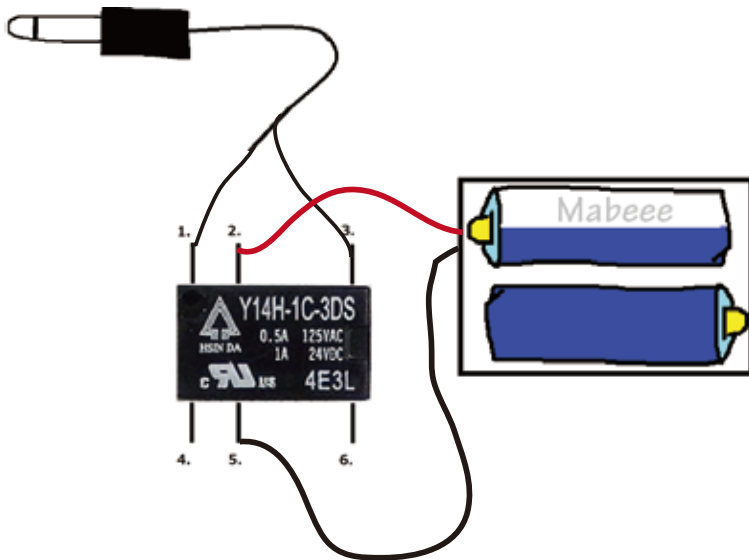

電池ボックスの赤い線 (+) を  
リレーの 2 へ。  
黒い線 (-) を 5 へ。

3.5mm モノラルジャックを  
1 と 3 へ。



作動が確認できたら  
ホットボンドで固定します。